

$$f = 300 \text{ MHz} = 3 \times 10^8 \text{ Hz}$$

$$\text{RG 11 A/U} : Z_0 = 75 \Omega$$

$$l = \frac{\lambda}{2}$$

$$\epsilon_r = 2,2$$

$$c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$

$$\lambda = \frac{c}{f \sqrt{\epsilon_r \mu_r}}$$

$$Z_L = 73 + j42,5 \Omega$$

$$a. \quad \Gamma_L = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} = \frac{73 + j42,5 - 75}{73 + j42,5 + 75}$$


$$= \frac{-2 + j42,5}{148 + j42,5} \times \frac{148 - j42,5}{148 - j42,5}$$

$$= 0,06 + j0,27$$

$$\Gamma_L = 0,28 \angle 77,47^\circ$$

$$\text{SWR} = \frac{1 + |\Gamma_L|}{1 - |\Gamma_L|} = \frac{1 + 0,28}{1 - 0,28} = \frac{1,28}{0,72} = 1,78$$

$$R_L = 20 \log |\Gamma_L| = 20 \log (0,28) = -11,06 \text{ dB}$$

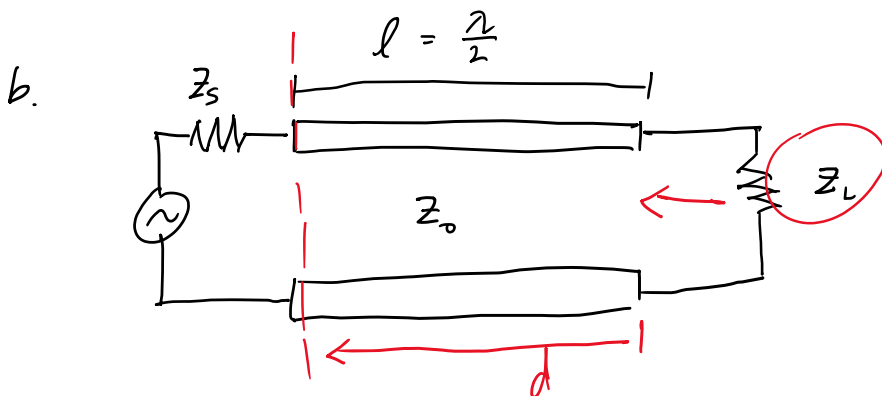

$$d = l = \frac{\lambda}{2}$$

$$Z(d) = \infty$$

$$Z(d) = 0$$

$$\beta = \frac{2\pi}{\lambda}$$

$$Z(d = \frac{\lambda}{2}) = Z_0 \frac{Z_L + j Z_0 \tan(\beta d)}{Z_0 + j Z_L \tan(\beta d)}$$

$$= Z_0 \frac{Z_L + j Z_0 \tan\left(\frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{\lambda}{2}\right)}{Z_0 + j Z_L \tan\left(\frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{\lambda}{2}\right)}$$

$$Z(d = \frac{\lambda}{2}) = \cancel{Z_0} \cdot \frac{Z_L}{\cancel{Z_0}} = Z_L = 73 + j42,5$$

$$\Gamma_L = 0,06 + j0,27 = 0,28 \angle 77,47^\circ$$

$$SWR = 1,78$$

$$RL = -11,06 \text{ dB}$$

c. $d = \frac{\lambda}{2}$

$$Z(d = \frac{\lambda}{2}) = Z_L = 73 + j42,5 \Omega$$

$$d = \frac{\lambda}{4}$$

$$Z(d = \frac{\lambda}{4}) = Z_0 \frac{Z_L + j Z_0 \tan(\beta \cdot d)}{Z_0 + j Z_L \tan(\beta \cdot d)}$$

$$= Z_0 \cdot \frac{Z_L + j Z_0 \tan\left(\frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{\lambda}{4}\right)}{Z_0 + j Z_L \tan\left(\frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{\lambda}{4}\right)}$$

$$= Z_0 \cdot \frac{Z_L + j \infty}{Z_0 + j \infty} \times \frac{Z_0 - j \infty}{Z_0 - j \infty}$$

$$= \infty \text{ (Open Circuit)}$$