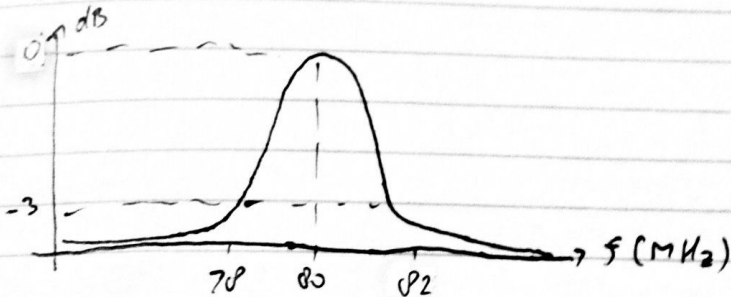


No. _____
 Date: _____
 M. Hasyim Abdillah P.
 1101191095

1. $f_r = 80 \text{ MHz} = 80 \times 10^6 \text{ Hz}$
 $\text{BW} = 4 \text{ MHz} = 4 \times 10^6 \text{ Hz}$
 $R_s = 100 \Omega$



$$Q = \frac{f_r}{\text{BW}} = \frac{80 \times 10^6}{4 \times 10^6} = 20$$


$$Q = \frac{R_s}{2\pi f_r L} \rightarrow L = \frac{100}{2.314 \cdot 80 \times 10^6 \cdot 20} = 9,95 \times 10^{-9} \text{ H}$$

$$= 9,95 \text{ nH}$$

$$Q = 2\pi f_r C R_s \rightarrow C = \frac{Q}{2\pi f_r R_s} = \frac{20}{2.314 \times 80 \times 10^6 \cdot 100}$$

$$= 3,98 \times 10^{-10}$$

$$= 398 \text{ pF}$$

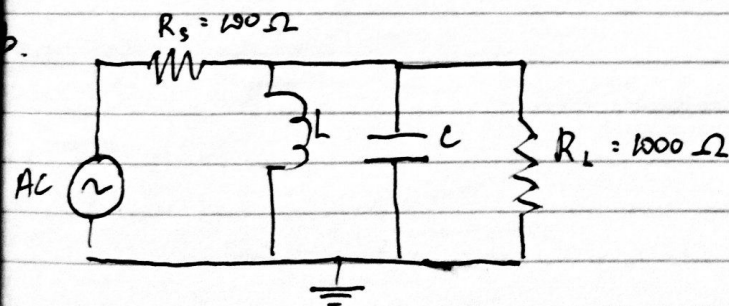

$$Q = \frac{R_p}{X_p} = \frac{R_p}{2\pi f_r L}$$

$$R_p = R_s \parallel R_L = \frac{R_s \cdot R_L}{R_s + R_L} = \frac{100 \cdot 1000}{100 + 1000} = 90,91 \Omega$$

$$Q = \frac{R_p}{2\pi f_r L} = \frac{90,91}{2.314 \cdot 80 \times 10^6 \cdot 9,95 \times 10^{-9}} = 18,19$$

$$\text{BW} = \frac{f_c}{Q} \rightarrow \text{BW} = \frac{80 \times 10^6}{18,19} = 4,4 \text{ MHz}$$

M. Hasyim Abdullah P.
1101191095

$$c. Q_{Ls} = 50$$

$$Q_{Lp} = 500$$

$$R_{Ls} = \frac{X_s}{Q_{Ls}} = \frac{2\pi f_r L}{50}$$

$$= \frac{2.3,14 \times 10 \times 10^6 \times 9,95 \times 10^{-9}}{50}$$

$$= 0,1 \Omega$$

$$R_{Lp} = R_{Ls} (Q_L^2 + 1)$$

$$= 0,1 (50^2 + 1)$$

$$= 250,1 \Omega$$

$$R_{Lp} = Q_{Lp} \cdot X_p$$

$$= 500 \cdot 2.3,14 \cdot 10 \times 10^6 \cdot 398 \times 10^{-12}$$

$$= 99,98 \Omega$$

$$R_{Total} = R_p \parallel R_{Lp} \parallel R_{Lp} = 90,91 \parallel 250,1 \parallel 99,98 = 39,99 \Omega \approx 40 \Omega$$

$$Q = \frac{40}{2.3,14 \cdot 10 \times 10^6 \times 9,95 \times 10^{-9}} = 8$$

$$BW = \frac{f_c}{Q} = \frac{10 \times 10^6}{8} = 1,25 \text{ MHz}$$