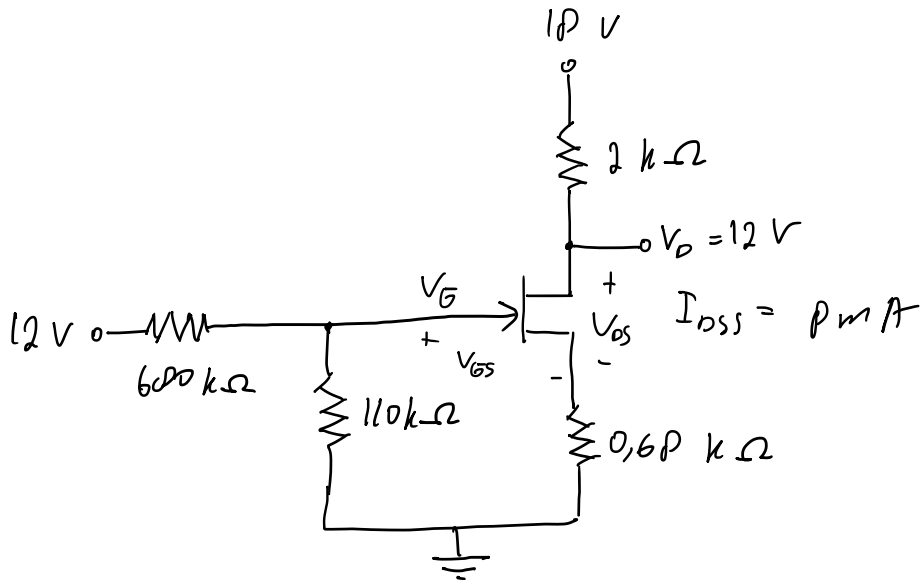


2.



$$a. V_D = V_{DD} - I_D R_D$$

$$12 = 12 - I_D \cdot 2 \text{ k}\Omega$$

$$I_D = \frac{6}{2000} = 3 \text{ mA}$$

$$b. V_S = I_D R_S$$

$$V_S = 3 \text{ mA} \cdot 0,6 \text{ k}\Omega$$

$$V_S = 2,04 \text{ V}$$

$$V_{DS} = V_D - V_S$$

$$V_{DS} = 12 - 2,04$$

$$V_{DS} = 9,96 \text{ V}$$

$$c. V_G = \frac{110 \text{ k}\Omega}{600 \text{ k}\Omega + 110 \text{ k}\Omega} \cdot 12$$

$$V_G = \frac{110}{710} \cdot 12$$

$$V_G = 1,67 \text{ V}$$

$$V_{GS} = V_G - V_S = 1,67 - 2,04 = -0,37 \text{ V}$$

$$d. I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)^2$$

$$3 \text{ mA} = 8 \text{ mA} \left(1 - \frac{-0,37}{V_P} \right)^2$$

$$3 = 8 \left(\frac{V_P + 0,37}{V_P} \right)^2$$

$$3 = 8 \cdot \frac{(V_P + 0,37)^2}{V_P^2}$$

$$3V_P^2 = 8V_P^2 + 5,92V_P + 1,09552$$

$$5V_P^2 + 5,92V_P + 1,09552 = 0$$

$$V_{P1} = -0,95 \text{ V}$$

$$V_{P2} = -0,23 \text{ V}$$

$$\text{Syarat: } V_P \leq V_{GS} = V_P \leq -0,37$$

$$\therefore V_P = V_{P1} = -0,95 \text{ V}$$