

Rangkaian Sekuensial

Mealy

Output nempel di input

State = jumlah input

Moore

Output nempel di state

State = jumlah input + 1

SOP
POS

x_1	x_2	x_3	$f(x_1, x_2, x_3)$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

$$f = \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3 + \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 + x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 + x_1 x_2 x_3$$

		$x_2 x_3$			
x_1		00	01	11	10
		0	1	0	1
	1	1	0	1	0



$$f = \bar{a} \bar{b} c + \bar{a} b \bar{c} + a \bar{b} \bar{c} + a b c$$

XOR → beda
XNOR → sama

$$f = \bar{a}(\bar{b}c + b\bar{c}) + a(\bar{b}\bar{c} + bc)$$


$$f = \bar{a}(b \oplus c) + a(\overline{b \oplus c})$$

Rangkaian kombinasional f :

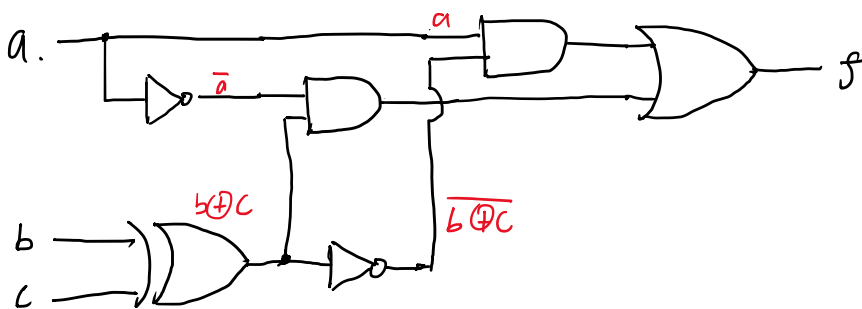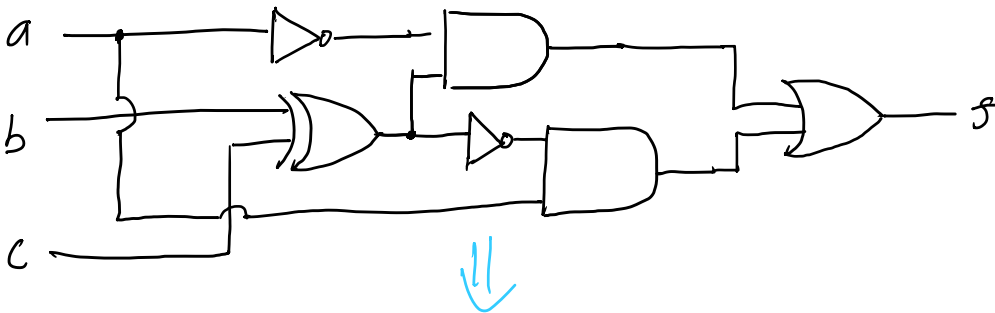

Detector for bit: 01 D-FF


→ Diagram state (Moore)

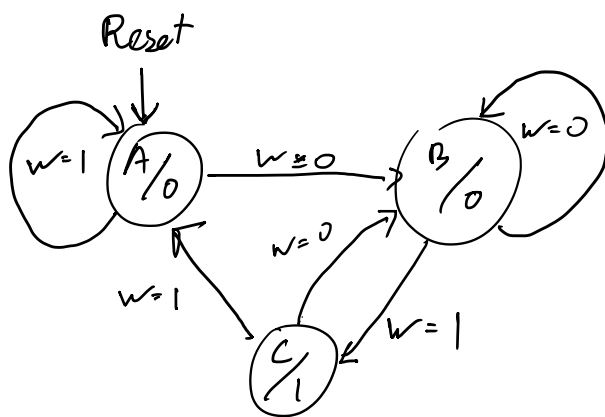

Simulation:

1 _ Reset, A
 2 0_ B
 3 00_ B
 4 0 01_ C/1
 5 0011_

Mealy:

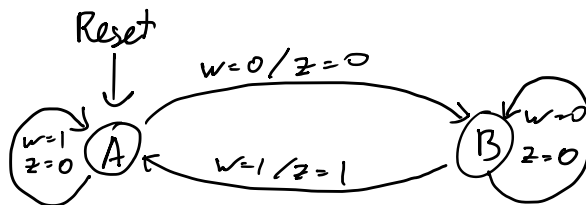

→ Tabel Representasi State (Moore)

PS	NS		Z
	w=0	w=1	
A	B	A	0
B	B	C	0
C	B	A	1
D	x	x	x

⇒

PS	NS		Z
	w=0	w=1	
00	01	00	0
01	01	10	0
10	01	00	1
11	xx	xx	x

y_1, y_2 NS_1, NS_2 NS, NS_2

→ Pers. Logika

$y_1 y_2$	NS ₁	
	w=0	w=1
00	0	0
01	0	1
10	0	0
11	x	x

$y_1 y_2$	NS ₂	
	w=0	w=1
00	1	0
01	1	0
10	1	0
11	x	x


Z	y_1	
	0	1
0	0	1
1	0	x

$Z = y_1$

$NS_1 = \bar{y}_1 y_2 w$

$NS_2 = \bar{w}$

→ Rangkaian Sekuenstrial

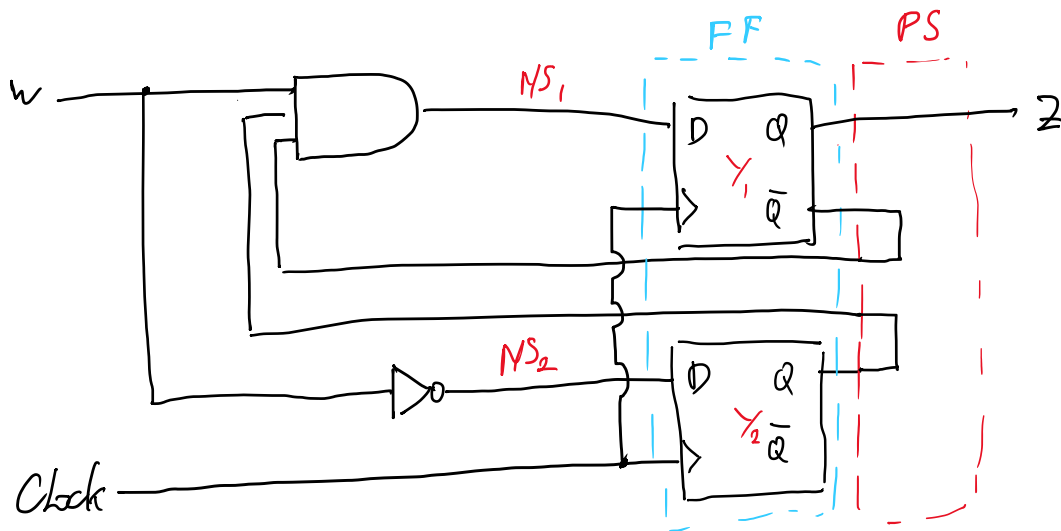

→ Tabel Representasi State (Maurly)

PS	NS		Z	
	W=0	W=1	W=0	W=1
A	B	A	0	0
B	B	A	0	1

⇒

PS	NS		Z	
	W=0	W=1	W=0	W=1
0	1	0	0	0
1	1	0	0	1

→ K-map


NS		Z	
W	Y	0	1
0	0	1	0
1	0	1	0

Z		Y	
W	0	1	0
0	0	0	0
1	0	1	1

$$NS = \bar{W}$$

$$Z = YW$$

→ Rangkaian Sekuenstrial

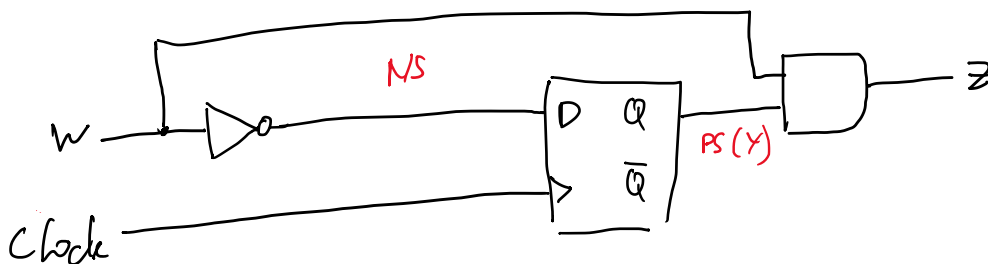

PS → NS	D
0 → 0	0
0 → 1	1
1 → 0	0
1 → 1	1

PS → NS	T
0 → 0	0
0 → 1	1
1 → 0	1
1 → 1	0