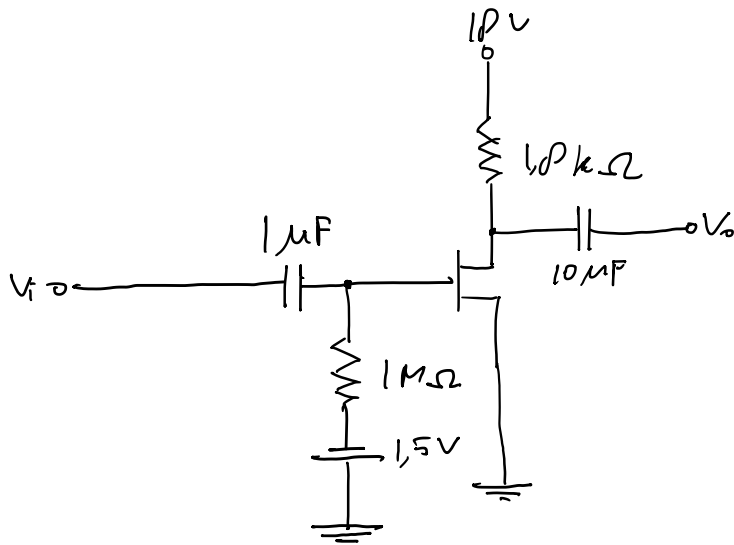


1.



$$I_{DSS} = 10 \text{ mA}$$

$$V_p = -6 \text{ V}$$

$$r_d = 40 \text{ k}\Omega$$

a. $V_{GS} = -V_{GG} = -1,5 \text{ V}$

$$I_{DQ} = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_p} \right)^2$$

$$I_{DQ} = 10 \text{ mA} \left(1 - \frac{-1,5}{-6} \right)^2$$

$$I_{DQ} = 10 \left(1 - \frac{1}{4} \right)^2$$

$$I_{DQ} = 5,625 \text{ mA}$$

$$V_{GSQ} = -V_{GG} = -1,5 \text{ V}$$


$$V_{DS} = V_{DD} - I_{DQ} R_D$$

$$V_{DS} = 10 - 5,625 \text{ mA} \cdot 1,0 \text{ k}\Omega$$

$$V_{DS} = 10 - 10,125$$

$$V_{DS} = 7,875 \text{ V}$$

b.

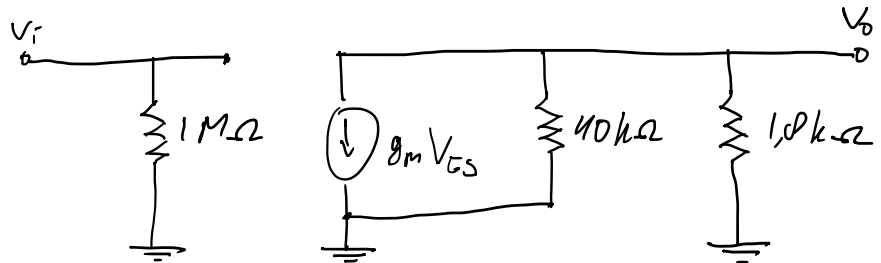

c. $Z_i = R_G = 1 \text{ M}\Omega$

$$Z_o = r_d \parallel R_D$$

$$= 40 \text{ k}\Omega \parallel 1,0 \text{ k}\Omega$$

$$= 1722,40 \Omega$$

$$g_{m0} = \frac{2I_{DSS}}{|V_p|} = \frac{2 \cdot 10 \text{ mA}}{6} = \frac{10}{3} \text{ mS}$$

$$g_m = g_{m0} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_p} \right) = \frac{10}{3} \left(1 - \frac{-1,5}{-6} \right)$$

$$g_m = 2,5 \text{ mS}$$

$$A_v = -g_m (r_d \parallel R_D)$$

$$A_v = -2,5 \text{ mS} (1722,40)$$

$$A_v = -4,31$$

d.

$$f_{L_G} = \frac{1}{2\pi(R_{sig} + R_i)C_G} = \frac{1}{2\pi(0 + R_G)C_G}$$

$$= \frac{1}{2\pi(1\text{M}\Omega)1\mu\text{F}}$$

$$= 0,16 \text{ Hz}$$

$$f_{L_C} = \frac{1}{2\pi(R_o + R_L)C_C} = \frac{1}{2\pi(R_o \parallel r_d + 0)C_C}$$

$$= \frac{1}{2\pi(1722,4\Omega)10\mu\text{F}}$$

$$= 9,24 \text{ Hz}$$

$$R_{eq} = R_S \parallel \frac{1}{g_m} = 0 \parallel \frac{1}{g_m} = 0$$

$$f_{L_S} = \frac{1}{2\pi R_{eq}C_S} = \infty$$