

Soal 3 :


Diketahui pada sebuah beban nilai $v = 200 \cos(\omega t - 15^\circ)$ V dan $i = 10\sqrt{2} \cos(\omega t + 45^\circ)$ A.
Hitung nilai P, Q, S, faktor daya, dan sifat beban?

$$v = 200 \cos(\omega t - 15^\circ) \text{ V} \quad i = 10\sqrt{2} \cos(\omega t + 45^\circ) \text{ A}$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

$$V_m = 200$$

$$I_m = 10\sqrt{2}$$

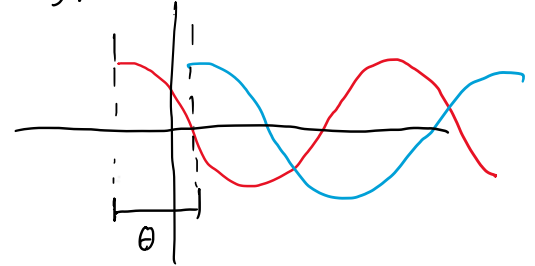

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

$$S = \frac{1}{2} V_m I_m = \frac{1}{2} \cdot 200 \cdot 10\sqrt{2} = 1000\sqrt{2} \text{ W}$$

$$P = S \cos \theta$$

$$\theta = \theta_i - \theta_v$$

$$Q = S \sin \theta$$

$$= 45 - (-15)$$

$$\text{Pf} = \cos \theta$$

$$= 60^\circ$$

$$P = 1000\sqrt{2} \cdot \cos 60 = 1000\sqrt{2} \cdot \frac{1}{2} = 500\sqrt{2}$$

$$Q = 1000\sqrt{2} \cdot \sin 60 = 1000\sqrt{2} \cdot \frac{1}{2} \sqrt{3} = 500\sqrt{6}$$

$$\text{Pf} = \cos 60 = \frac{1}{2} = 0,5$$

Sifat beban \Rightarrow ! leading

Soal 2 :

Sebuah sistem paralel 3 beban disuplai oleh tegangan efektif sebesar 550 V frekuensi 60 Hz terdiri dari beban 1 sebuah motor dengan daya 60 kW pf 0,75 lagging, beban 2 sebuah kapasitor 20 kVAR, dan beban 3 sebuah lampu 20 kW murni. Tentukan :

- Segitiga daya total ketiga beban tersebut
- Power factor keseluruhan beban
- Jika diinginkan perbaikan power factor menjadi 0,97, berapa nilai komponen yang harus dipasang paralel !

$$V_{eff} = 550 \text{ V}$$

$$f = 60 \text{ Hz}$$

$$P_1 = 60 \text{ kW}$$

$$pf_1 = 0,75$$

$$Q_2 = 20 \text{ kVAR}$$

$$P_3 = 20 \text{ kW}$$

$$P_1 = S_1 \cdot pf$$

$$\cos^{-1}(0,75) = 41,4^\circ$$

$$60.000 = S_1 \cdot 0,75$$

$$\sin 41,4^\circ = 0,66$$

$$S_1 = 80.000 \text{ VA}$$

$$Q_1 = S_1 \cdot \sin \theta$$

$$Q_1 = 80.000 \cdot 0,66$$

$$Q_1 = 52.800 \text{ VAR}$$

$$a. \quad S_1 + S_2 + S_3 = (P_1 + jQ_1) + (P_2 + jQ_2) + (P_3 + jQ_3)$$

$$= (60.000 + j52.800) + (0 + j20.000) + (20.000 + j0)$$

$$S_T = \overset{P_T}{80.000} + j \overset{Q_T}{72.800}$$

$$S_T = \sqrt{80.000^2 + 72.800^2} = 108.165,7987 \text{ VA}$$

$$b. \quad \tan^{-1} \theta = \frac{72.800}{80.000}$$

$$\rightarrow Q' = P \tan \theta' = 80.000 \cdot \tan 41,4^\circ = 20.000$$

$$\theta = 41,4^\circ$$

$$Q_k = Q - Q' = 72.800 - 20.000 = 52.800 \text{ VAR}$$


$$\cos \theta = 0,75$$

$$52.800 = \frac{V_{eff}^2}{X_C} \rightarrow X_C = \frac{550^2}{52.800} = 5,73 = \frac{1}{\omega C}$$

$$c. \quad \cos \theta' = 0,97$$

$$\theta' = 14,07^\circ$$
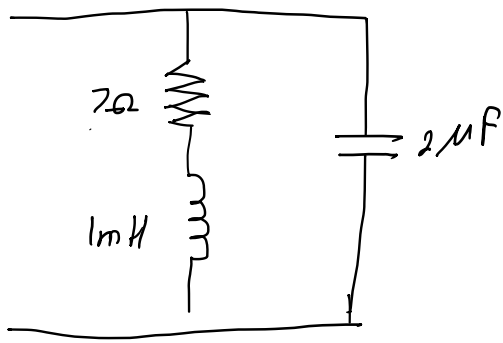
$$C = \frac{1}{\omega \cdot 5,73} = \frac{1}{2\pi \cdot 60 \cdot 5,73} = \frac{1}{2\pi \cdot 60 \cdot 5,73} = 4,63 \times 10^{-4} \text{ F} = 463 \text{ }\mu\text{F}$$



frekuensi resonansi = ... ?

$$Z_{\text{seri}} = R + j\omega L$$

$$= 7 + j \cdot \omega \cdot 10^{-3}$$

$$\frac{1}{Z_T} = \frac{1}{Z_{\text{seri}}} + \frac{1}{\frac{j}{\omega C}} = \frac{1}{R + j\omega L} - \frac{\omega C}{j}$$

$$\frac{1}{Z_T} = \frac{j - \omega C(R + j\omega L)}{(R + j\omega L)j}$$

$$Z_T = \frac{jR - \omega L}{j - \omega CR + j\omega^2 LC}$$

$$(a + jb)(a - jb) = a^2 + b^2$$

$$Z_T = \frac{-\omega L + jR}{-\omega CR + j(\omega^2 LC + 1)} \cdot \frac{-\omega CR - j(\omega^2 LC + 1)}{-\omega CR - j(\omega^2 LC + 1)}$$

$$Z_T = \frac{\omega^2 RLC + j(\omega^3 L^2 C + \omega L) - j\omega R^2 C - j(\omega^2 RLC + R)}{\omega^2 R^2 C^2 + (\omega^2 LC + 1)^2}$$

$$Z_T = \frac{\omega^2 RLC + j(\omega^3 L^2 C + \omega L - \omega R^2 C - \omega^2 RLC - R)}{\omega^2 R^2 C^2 + \omega^4 L^2 C^2 + 2\omega^2 LC + 1}$$

Saat Resonansi $\rightarrow \omega^3 L^2 C - \omega^2 RLC + \omega(L - R^2 C) - R = 0$

$$\omega^3 \cdot 10^{-6} \cdot 2 \cdot 10^{-1} - \omega^2 \cdot 7 \cdot 10^{-3} \cdot 2 \cdot 10^{-6} + \omega(10^{-3} - 49 \cdot 2 \times 10^{-6}) - 7 = 0$$

$$2 \times 10^{-12} \omega^3 - 14 \times 10^{-9} \omega^2 + 9,02 \times 10^{-4} \omega - 7 = 0$$

$$\frac{1}{Z_T} = \frac{j - \omega C (R + j\omega L)}{jR - \omega L} \cdot \frac{-\omega L - jR}{-\omega L - jR}$$

$$= \frac{-j\omega L + R + \omega^2 LC (R + j\omega L) + j\omega RC (R + j\omega L)}{\omega^2 L^2 + R^2}$$

$$= \frac{-j\omega L + R + \cancel{\omega^2 RLC} + j\omega^3 L^2 C + j\omega R^2 C - \cancel{\omega^2 RLC}}{\omega^2 L^2 + R^2}$$

$$\frac{1}{Z_T} = \frac{R + j(-\omega L + \omega^3 L^2 C + \omega R^2 C)}{\omega^2 L^2 + R^2}$$

$$-\cancel{\omega L} + \omega^3 L^2 C + \cancel{\omega R^2 C} = 0$$

$$-L + \omega^2 L^2 C + R^2 C = 0$$

$$\omega^2 L^2 C = L - R^2 C$$

$$\omega^2 = \frac{L - R^2 C}{L^2 C}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{L - R^2 C}{L^2 C}}$$

$$2\pi f = \sqrt{\frac{L - R^2 C}{L^2 C}}$$

$$f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{10^{-3} - 49 \cdot 2 \cdot 10^{-6}}{10^{-6} \cdot 2 \cdot 10^{-6}}}$$

$$f = 3729,12 \text{ Hz}$$