

M. Vasyim Abdullah S.
1101191095


2. $f = 1 \text{ GHz} = 10^9 \text{ Hz}$

$R_s = 150 \Omega$


$R_L = 1000 \Omega$

$R_v = 3000 \Omega$

Sifat = LPF

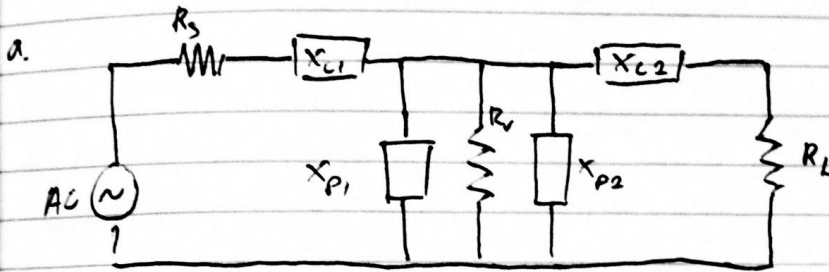

L keri

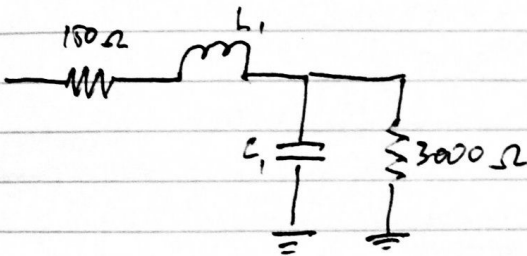

$$Q_{\text{keri}} = \sqrt{\frac{R_v}{R_s} - 1} = \sqrt{\frac{3000}{150} - 1} = \sqrt{19}$$

$$Q_c = \frac{X_{C1}}{R_s} \rightarrow X_{C1} = Q_{\text{keri}} \cdot R_s$$

$$2\pi f L_1 = \sqrt{19} \cdot 150$$

$$L_1 = \frac{\sqrt{19} \cdot 150}{2 \cdot 3,14 \times 10^9} = 1,04 \times 10^{-7} \text{ H}$$

$$= 104 \text{ nH}$$

$$Q_p = \frac{R_p}{X_{P1}} \rightarrow X_{P1} = \frac{R_v}{Q_{\text{keri}}}$$

$$\frac{1}{2\pi f C_1} = \frac{3000}{\sqrt{19}}$$

$$C_1 = \frac{\sqrt{19}}{2 \cdot 3,14 \cdot 10^9 \cdot 3000} = 0,231 \text{ pF}$$

M. Hasyim Abdillah P.
110491095

L kanan

$$Q_{\text{kanan}} = \sqrt{\frac{R_V}{R_L} - 1} = \sqrt{\frac{3000}{1000} - 1} = \sqrt{2}$$

$$Q_c = \frac{X_{L2}}{R_L} \rightarrow X_{L2} = Q_{\text{kanan}} \cdot R_L$$



$$2\pi f \cdot L_2 = \sqrt{2} \cdot 1000$$

$$L_2 = \frac{\sqrt{2} \cdot 1000}{2 \cdot 3,14 \cdot 10^9} = 225 \text{ nH}$$

$$Q_p = \frac{R_p}{X_{p2}} \rightarrow X_{p2} = \frac{R_V}{Q_{\text{kanan}}}$$

$$\frac{1}{2\pi f \cdot C_2} = \frac{3000}{\sqrt{2}}$$
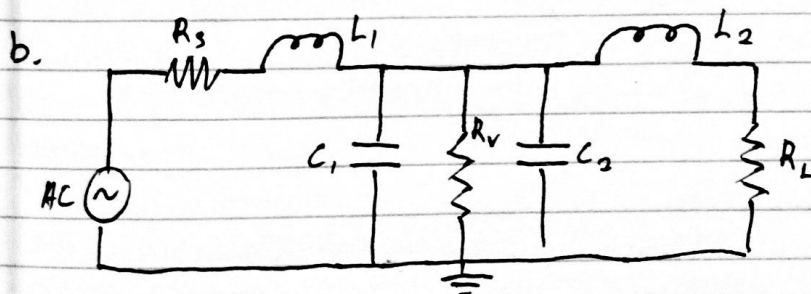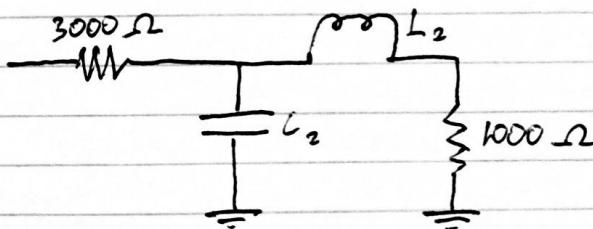
$$C_2 = \frac{\sqrt{2}}{2 \cdot 3,14 \cdot 10^9 \cdot 3000} = 0,075 \text{ pF}$$




$$Q = \sqrt{\frac{R_V}{R_{\text{keal}}} - 1} = \sqrt{\frac{R_V}{R_s} - 1} = \sqrt{\frac{3000}{150} - 1} = \sqrt{19}$$

$$C_{\text{Total}} = C_1 + C_2 = 0,231 \text{ pF} + 0,075 \text{ pF} = 0,306 \text{ pF}$$

M. Hasyim Abdullah P.
1101191095

Rangkaian IMC tipe "T"

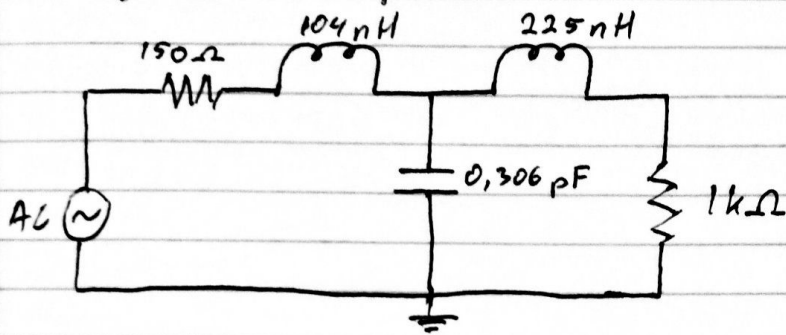

$$BW = \frac{f}{Q} = \frac{10^9}{\sqrt{10}} = 220.415.733,9 \text{ Hz}$$
$$= 220 \text{ MHz}$$