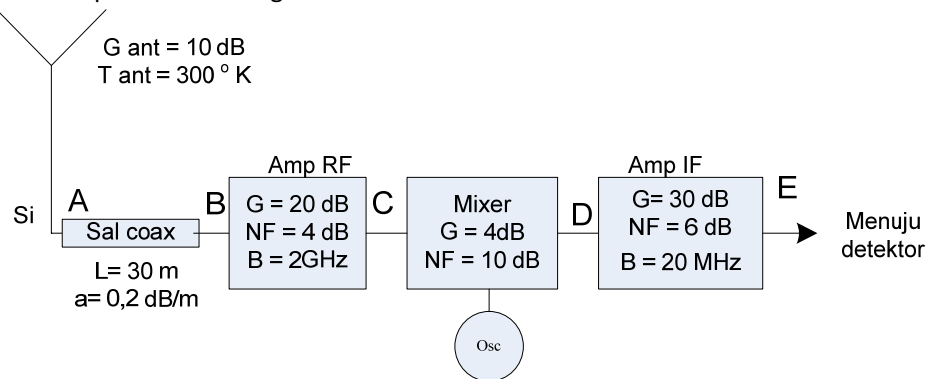


Solusi Soal No.1

1. Suatu sistem pradeteksi sebagai berikut:



Jika diinginkan S/N pada output system adalah 40 dB maka, tentukanlah:

- Daya terima Si (dBm)
- S/N (dB) pada masukan Mixer (titik C)
- Bila saluran kabel coaxial dipotong jadi 2 bagian serba sama dan potongan kedua ditempatkan antara Amp RF dan Mixer. Hitung kembali pertanyaan point a) . Susunan mana yang paling baik .

Solusi :

a).

Total Loss koax = $30 \times 0,2 \text{ dB} = 6 \text{ dB} = 4$, maka $T_e \text{ koax} = (4-1) \times 290 = 870 \text{ } ^\circ \text{K}$

$NF_{RF} = 4 \text{ dB} = 2,512$, maka $T_{e-RF} = (2,512 - 1) \times 290 = 438,4 \text{ } ^\circ \text{K}$; $G_{RF} = 20 \text{ dB} = 100 \text{ kali}$

$BN_{RF} = 1 \text{ GHz}$

$NF_{MIXER} = 10 \text{ dB} = 10$; $T_{MIX} = (10 - 1) \times 290 = 2610 \text{ } ^\circ \text{K}$; $G_{MIXER} = 4 \text{ dB} = 2,512 \text{ kali}$

$NF_{IF} = 6 \text{ dB} = 4$, maka $T_{e-IF} = (4 - 1) \times 290 = 870 \text{ } ^\circ \text{K}$; $G_{IF} = 30 \text{ dB} = 1000 \text{ kali}$

$BN_{IF} = 20 \text{ MHz}$



$$T_{eP} = T_{e-koax} + \frac{T_{e-RF}}{G_{koax}} + \frac{T_{e-MIX}}{G_{koax} G_{RF}} + \frac{T_{e-IF}}{G_{koax} G_{RF} G_{MIX}}$$

$$T_{eP} = 870 + \frac{438,4}{\frac{1}{4}} + \frac{2610}{\frac{1}{4} \times 100} + \frac{870}{\frac{1}{4} \times 100 \times 2,512} = 2741,85 \text{ } ^\circ \text{K}$$


$$G_P = \frac{1}{4} \times 100 \times 2,512 \times 1000 = 62.800 \text{ kali} ; BN_P = 20 \text{ MHz}$$

$$\frac{S_o}{N_o} = 40 \text{ dB} = 10.000 = \frac{S_i}{k [T_{Ant} + T_{eP}] BN_{IF}}$$

$$\text{Maka : } S_i = 10.000 \times k [T_{Ant} + T_{eP}] BN_{IF}$$

$$S_i = 10.000 \times 1,38 \times 10^{-23} [300 + 2741,85] \times 20.000 = 8,4 \times 10^{-12} W$$

b).

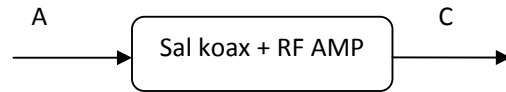

$$T_{eA-C} = T_{e-koax} + \frac{T_{e-RF}}{G_{koax}}$$

$$T_{eA-C} = 870 + \frac{438,4}{\frac{1}{4}} = 2623,6 \text{ } ^\circ K$$

$$G_{A-C} = \frac{1}{4} \times 100 = 25 \text{ kali} ; BN_{A-C} = 2 \text{ GHz}$$

$$\begin{aligned} \frac{S_c}{N_c} &= \frac{S_i}{k [T_{Ant} + T_{eA-C}] BN_{A-C}} = \frac{8,13 \times 10^{-12}}{1,38 \times 10^{-23} \times [300 + 2623,6] \times 1 \times 10^9} \\ &= 0,2 = -7 \text{ dB} \end{aligned}$$

c). Susunan Pradeteksi diubah menjadi :

(sal koax) --(RF AMP)--(sal koax)--(MIXER)--(IF AMP)

Kabel koax dipotong jadi 2 sama panjang maka panjang tiap potong = 15 meter

Loss tiap saluran koax = $0,2 \times 15 = 3 \text{ dB} = 2 \text{ kali}$;

maka $T_e \text{ koax} = (2-1) \times 290 = 290 \text{ } ^\circ K$

$$T_{eP} = T_{e-koax} + \frac{T_{e-RF}}{G_{koax}} + \frac{T_{e-koax}}{G_{koax} G_{RF}} + \frac{T_{e-MIX}}{G_{koax} G_{RF} G_{koax}} + \frac{T_{e-IF}}{G_{koax} G_{RF} G_{koax} G_{MIX}}$$

$$T_{eP} = 290 + \frac{438,4}{\frac{1}{2}} + \frac{290}{\frac{1}{2} \times 100} + \frac{2610}{\frac{1}{2} \times 100 \times \frac{1}{2}} + \frac{870}{\frac{1}{2} \times 100 \times \frac{1}{2} \times 2,512} = 1290,85 \text{ } ^\circ K$$

$$G_P = \frac{1}{4} \times 100 \times 2,512 \times 1000 = 62.800 \text{ kali} ; BN_P = 20 \text{ MHz}$$

$$\text{Maka : } S_i = 10.000 \times k [T_{Ant} + T_{eP}] BN_{IF}$$

$$S_i = 10.000 \times 1,38 \times 10^{-23} [300 + 1290,85] \times 20.000 = 4,4 \times 10^{-12} W$$

Pada susunan point a) diperoleh :

$$T_{eP} = 2741,85 \text{ } ^\circ K , \text{ sedangkan hasil point c) dipeoleh : } T_{eP} = 1290,85 \text{ } ^\circ K$$

Jadi susunan paling baik adalah yang susunan sesuai point c) yaitu :

(sal koax) --(RF AMP)--(sal koax)--(MIXER)--(IF AMP)