

1. $R_s = 100 \Omega$ $f_c = 100 \text{ MHz}$ sifat : LPF
 $R_L = 1 \text{ k}\Omega$ $BW = 20 \text{ MHz}$

Dit: Rangkaian IMC bentuk "T"

Jawab:


$$Q = \frac{f_c}{BW} = \frac{100 \text{ MHz}}{20 \text{ MHz}} = 5 \quad ; \quad R_{kecil} = R_s = 100 \Omega$$

$$Q = \sqrt{\frac{R_v}{R_{kecil}} - 1} \rightarrow Q^2 = \frac{R_v}{R_s} - 1$$

$$Q^2 + 1 = \frac{R_v}{R_s}$$

$$R_v = R_s (Q^2 + 1) = 100 (5^2 + 1)$$

$$R_v = 100 \cdot 26 = 2600 \Omega$$

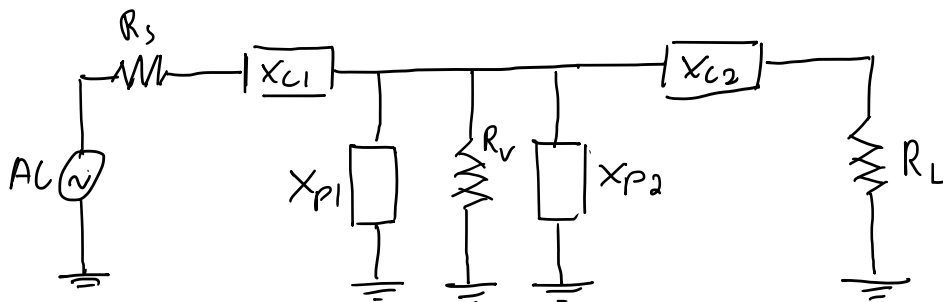

"L" kiri

$$Q_{kiri} = \sqrt{\frac{R_p}{R_c} - 1} = \sqrt{\frac{R_v}{R_s} - 1} = 5$$

$$Q_c = \frac{X_{L1}}{R_c} \rightarrow X_{L1} = Q \cdot R_s$$

$$2\pi f L_1 = 5 \cdot 100$$

$$L_1 = \frac{500}{2 \cdot 3,14 \cdot 100 \times 10^6} = 7,96 \times 10^{-7} = 0,796 \mu\text{H}$$

$$Q_p = \frac{R_p}{X_{P1}} \rightarrow X_{P1} = \frac{R_v}{Q}$$

$$\frac{1}{2\pi f C} = \frac{2600}{5} \rightarrow C = \frac{1}{2 \cdot 3,14 \cdot 100 \times 10^6 \cdot 520} = 3,06 \text{ pF}$$

"L" kanan

$$Q_{\text{kanan}} = \sqrt{\frac{R_V}{R_L} - 1} = \sqrt{\frac{2600}{1000} - 1} = 1,26$$

$$Q_L = \frac{X_L}{R_L} \rightarrow X_{L2} = Q_{\text{kanan}} \cdot R_L$$

$$2\pi f L_2 = 1,26 \cdot 1000$$

$$L_2 = \frac{1260}{2 \cdot 3,14 \cdot 100 \times 10^6} = 2 \mu H$$

$$Q_P = \frac{R_P}{X_P} \rightarrow X_{P2} = \frac{R_V}{Q_{\text{kanan}}}$$

$$\frac{1}{2\pi f C} = \frac{2600}{1,26}$$


$$C = \frac{1}{2 \cdot 3,14 \cdot 100 \times 10^6 \cdot 2063,49} = 0,77 \text{ pF}$$

$$X_P = X_{P1} + X_{P2}$$


$$= 3,06 \text{ pF} + 0,77 \text{ pF}$$

$$= 3,83 \text{ pF}$$

Rangkaian IMC bentuk "T"

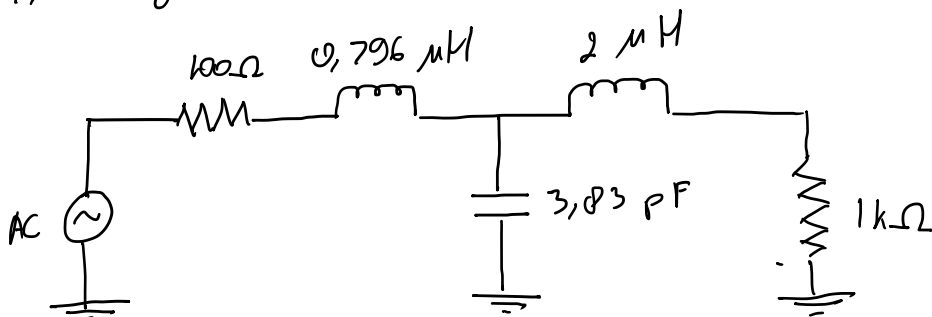

2. Dik:

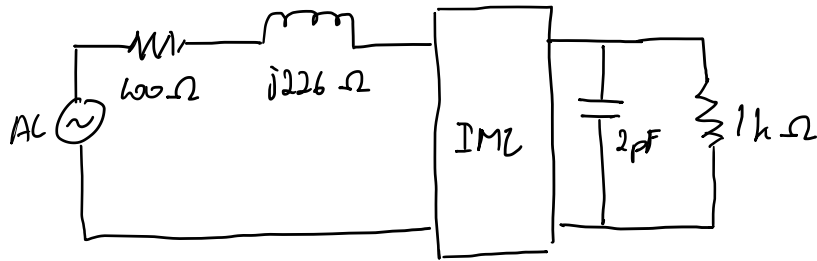

$$f = 100 \text{ MHz}$$

$$BW = 20 \text{ MHz}$$


$$S_{\text{set}} = \text{LPF}$$

Dit: Rangkaian IMC bentuk "T"

Jawab:

$$Q = \frac{f}{BW} = \frac{100 \text{ MHz}}{20 \text{ MHz}} = 5 \quad ; \quad R_{\text{kecil}} = R_s = 100 \Omega$$
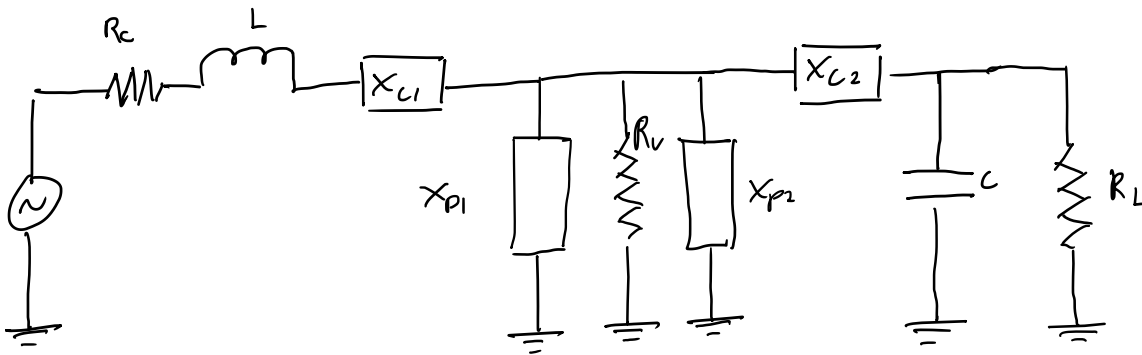
$$Q = \sqrt{\frac{R_v}{R_{\text{kecil}}} - 1} \rightarrow R_v = R_s(Q^2 + 1) = 100(5^2 + 1) = 2600 \Omega$$



* Gunakan jawaban dari soal no. 1

$$X_{C \text{ kiri}} = j 2 \pi f L_1$$

$$j 226 + X_{C1} = j 2.3,14.100 \times 10^6 \cdot 0,796 \times 10^{-6}$$

$$j 226 + X_{C1} = j 500,14$$

$$X_{C1} = j 274,14$$

$$j 2 \pi f L_1' = j 274,14$$

$$L_1' = \frac{274,14}{2.3,14.100 \times 10^6} = 0,436 \mu\text{H} = 436 \text{ nH}$$

* X_p sama dengan no. 1

$$X_p = X_{p1} + X_{p2} = 3,83 \text{ pF}$$

$$X_{\text{kapastor } C} = -j \frac{1}{2\pi f C} = -j \frac{1}{2 \cdot 3,14 \cdot 100 \times 10^6 \cdot 2 \times 10^{-12}}$$

$$= -j 795,77$$

* Gantikan jawaban no. 1

$$X_L \text{ kanan} = j 2\pi f L_2$$

$$X_{L2} + X_{\text{kapastor}} = j 2 \cdot 3,14 \cdot 100 \times 10^6 \cdot 2 \times 10^{-6}$$

$$X_{L2} - j 795,77 = j 1256,64$$

$$X_{L2} = j 2052,41$$

$$j 2\pi f L_2' = j 2052,41$$

$$L_2' = 3,27 \mu H$$

Rangkaian IMC bentuk "T"

