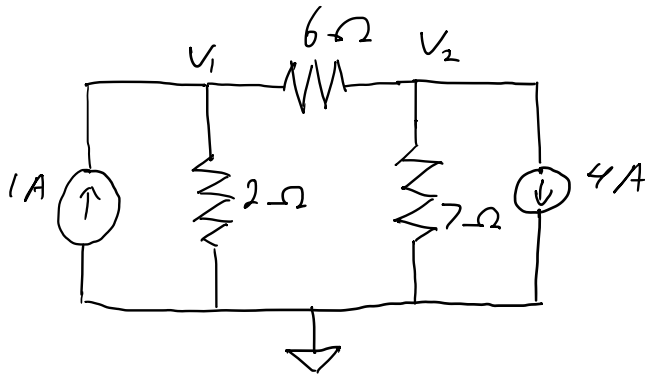


M. Masyim Abdillah P.

1601191095

TT-43-11



$$\sum i = 0$$

$$\frac{V_1 - V_2}{6} + \frac{V_1}{2} - 1 = 0$$

$$\frac{V_1 - V_2}{6} + \frac{V_1}{2} = 1$$

$$V_1 - V_2 + 3V_1 = 6$$

$$4V_1 - V_2 = 6 \dots (1)$$

$$\sum i = 0$$

$$\frac{V_2 - V_1}{6} + \frac{V_2}{7} + 4 = 0$$

$$\frac{V_2 - V_1}{6} + \frac{V_2}{7} = -4$$

$$7(V_2 - V_1) + 6V_2 = -168$$

$$13V_2 - 7V_1 = -168 \dots (2)$$


$$\begin{array}{l|l|l} 4V_1 - V_2 = 6 & \times 13 & 52V_1 - 13V_2 = 78 \\ -7V_1 + 13V_2 = -168 & \times 1 & -7V_1 + 13V_2 = -168 \\ \hline & & 45V_1 = -90 \\ & & V_1 = -2 \text{ V} \end{array}$$

$$4V_1 - V_2 = 6$$

$$4(-2) - V_2 = 6$$

$$-8 - V_2 = 6$$

$$V_2 = -14 \text{ V}$$

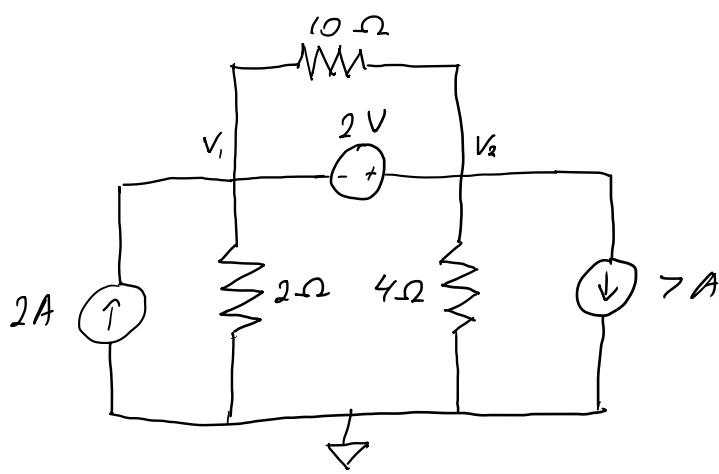

$$V_2 - V_1 = 2V$$

$$V_2 = V_1 + 2$$

$$\sum i = 0$$

$$\frac{V_1 - V_2}{10} + \frac{V_1}{2} - 2 = 0$$

$$\frac{V_1 - (V_1 + 2)}{10} + \frac{V_1}{2} = 2$$

$$(-2) + 5V_1 = 20$$


$$5V_1 = 22$$

$$V_1 = 4,4V$$

$$V_2 - V_1 = 2$$

$$V_2 - 4,4 = 2$$

$$V_2 = 6,4V$$

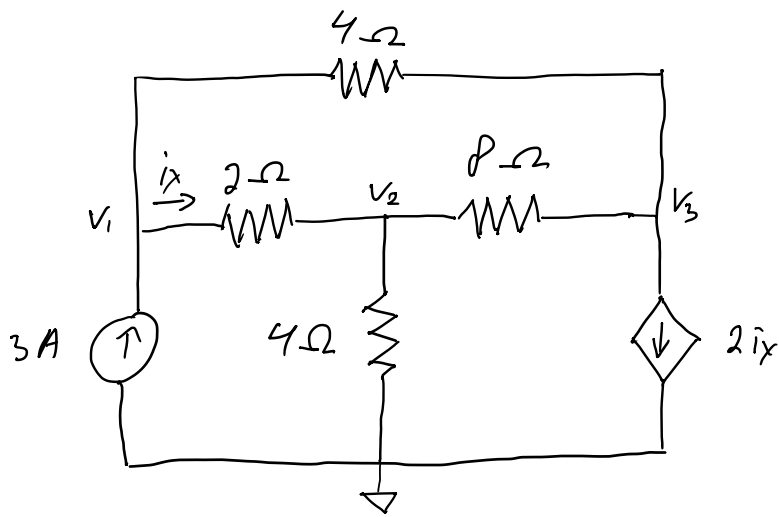

$$\sum i = 0$$

$$\frac{V_1 - V_2}{2} + \frac{V_1 - V_3}{4} - 3 = 0$$

$$\frac{V_1 - V_2}{2} + \frac{V_1 - V_3}{4} = 3$$

$$2(V_1 - V_2) + V_1 - V_3 = 12$$

$$3V_1 - 2V_2 - V_3 = 12$$

$$\sum i = 0$$

$$\frac{V_2 - V_1}{2} + \frac{V_2 - V_3}{4} + \frac{V_2}{4} = 0$$

$$4(V_2 - V_1) + V_2 - V_3 + 2V_2 = 0$$

$$-4V_1 + 7V_2 - V_3 = 0$$

$$\sum i = 0$$

$$\frac{V_3 - V_2}{4} + \frac{V_3 - V_1}{4} + 2i_x = 0$$

$$\frac{V_3 - V_2}{4} + \frac{V_3 - V_1}{4} + 2\left(\frac{V_1 - V_2}{2}\right) = 0$$

$$V_3 - V_2 + 2(V_3 - V_1) + 2(V_1 - V_2) = 0$$

$$6V_1 - 5V_2 + 3V_3 = 0$$

$$2V_1 - 3V_2 + V_3 = 0$$

$$\begin{array}{l} 3V_1 - 2V_2 - V_3 = 12 \\ -4V_1 + 7V_2 - V_3 = 0 \\ 2V_1 - 3V_2 + V_3 = 0 \end{array} \Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 3 & -2 & -1 & 12 \\ -4 & 7 & -1 & 0 \\ 2 & -3 & 1 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{-b_3 + b_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 12 \\ -4 & 7 & -1 & 0 \\ 2 & -3 & 1 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{\sim} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 12 \\ -4 & 7 & -1 & 0 \\ 2 & -3 & 1 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{2b_3 + b_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 12 \\ -4 & 7 & -1 & 0 \\ 2 & -3 & 1 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{\sim}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 12 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & -3 & 1 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{-2b_1 + b_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 12 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -5 & 5 & -24 \end{array} \right] \xrightarrow{\sim} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 12 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -5 & 5 & -24 \end{array} \right] \xrightarrow{-b_2 + b_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -3 & 12 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 10 & -24 \end{array} \right] \xrightarrow{5b_2 + b_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -3 & 12 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 10 & -24 \end{array} \right] \xrightarrow{\frac{1}{10}b_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -3 & 12 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2.4 \end{array} \right] \xrightarrow{\sim}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -3 & 12 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2.4 \end{array} \right] \xrightarrow{-b_3 + b_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 4.4 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2.4 \end{array} \right] \xrightarrow{3b_3 + b_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 4.4 \\ 0 & 1 & 0 & 2.4 \\ 0 & 0 & 1 & -2.4 \end{array} \right] \Rightarrow \begin{array}{l} V_1 = 4.4 \text{ V} \\ V_2 = 2.4 \text{ V} \\ V_3 = -2.4 \text{ V} \end{array}$$