

M. Kasym Abdullah P.
1101106095

4. $Z_L = (80 + j20) \Omega$ $S_{\text{tot}} : \text{LPP}$
 $Z_S = (20 + j40) \Omega$
 $f = 100 \text{ MHz}$
 $Z_0 = 50 \Omega$

a. $Z_{LN} = \frac{Z_L}{Z_0} = \frac{80 + j20}{50} = 1,6 + j0,4$

$Z_{SN} = \frac{Z_S}{Z_0} = \frac{20 + j40}{50} = 0,4 + j0,8$

$Z_{SN}^* = 0,4 - j0,8$

b.

c. $B_{LN} = -1,0 - (-0,15) = -0,85 \text{ mho}$


$X_{LN} = -0,8 - 0,7 = -1,5 \text{ ohm}$

d. $B_c = \frac{B_{LN}}{Z_0} = \frac{0,85}{50} = 2\pi f C$

$C = \frac{0,85}{2.3,14.100 \times 10^6.50} = 27 \text{ pF}$


$X_L = X_{LN}. Z_0 = 1,5.50 = 2\pi f L$

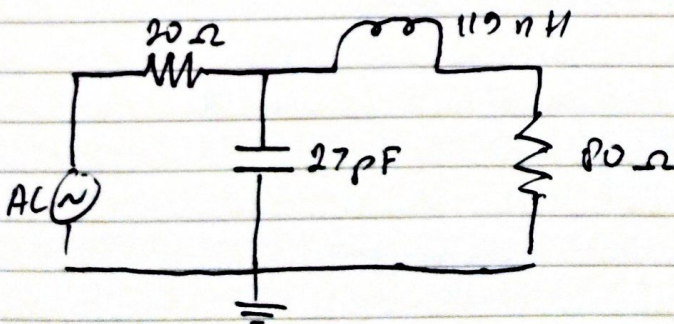$L = \frac{1,5.50}{2.3,14.100 \times 10^6} = 119 \text{ nH}$



NAME	TITLE	DWG. NO.
SMITH CHART FORM ZY-01-N	COLOR BY J. COLVIN, UNIVERSITY OF FLORIDA, 1997	DATE

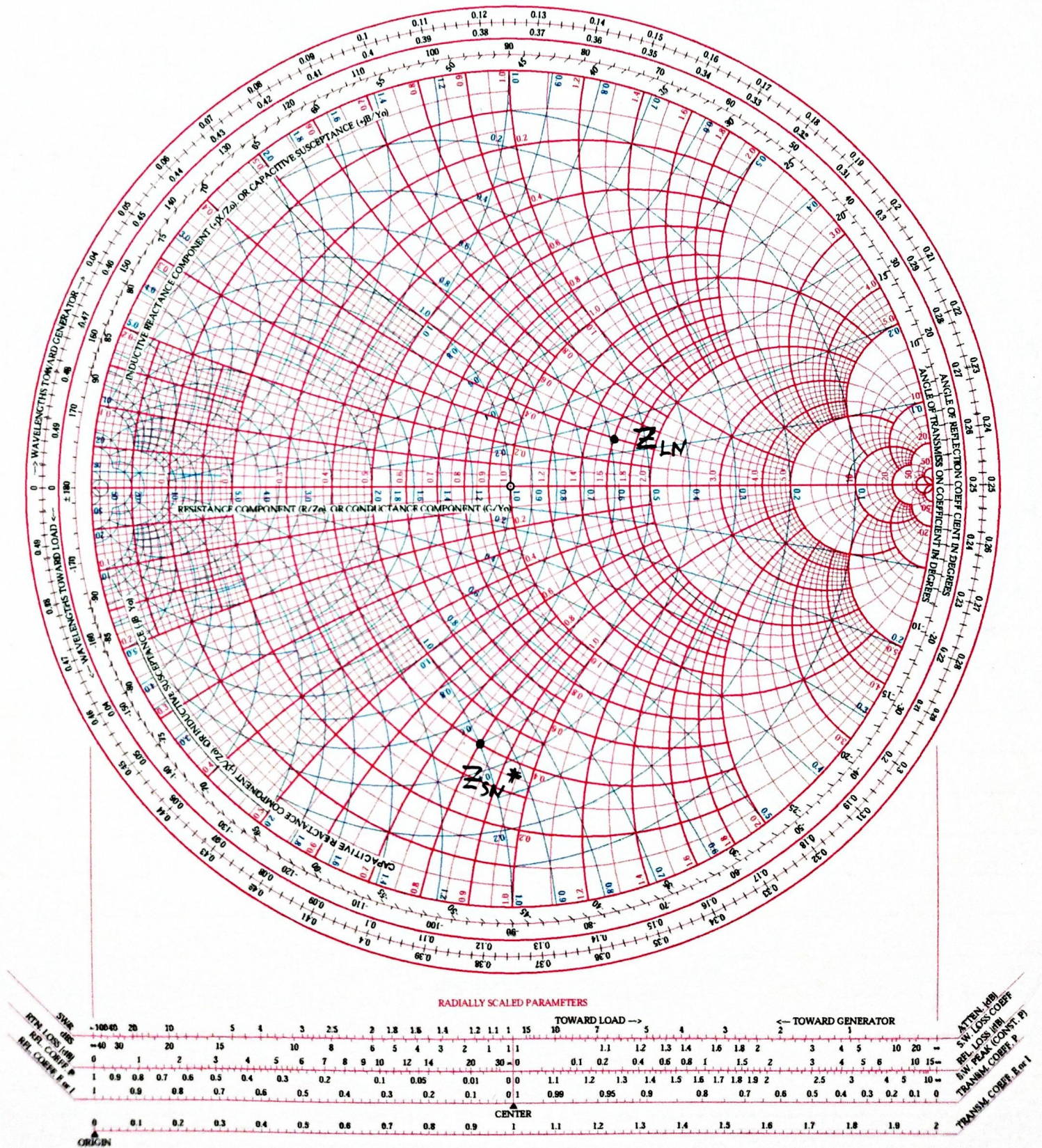NORMALIZED IMPEDANCE AND ADMITTANCE COORDINATES



NAME	TITLE	DWG. NO.
SMITH CHART FORM ZY-01-N	COLOR BY J. COLVIN, UNIVERSITY OF FLORIDA, 1997	DATE

NORMALIZED IMPEDANCE AND ADMITTANCE COORDINATES

