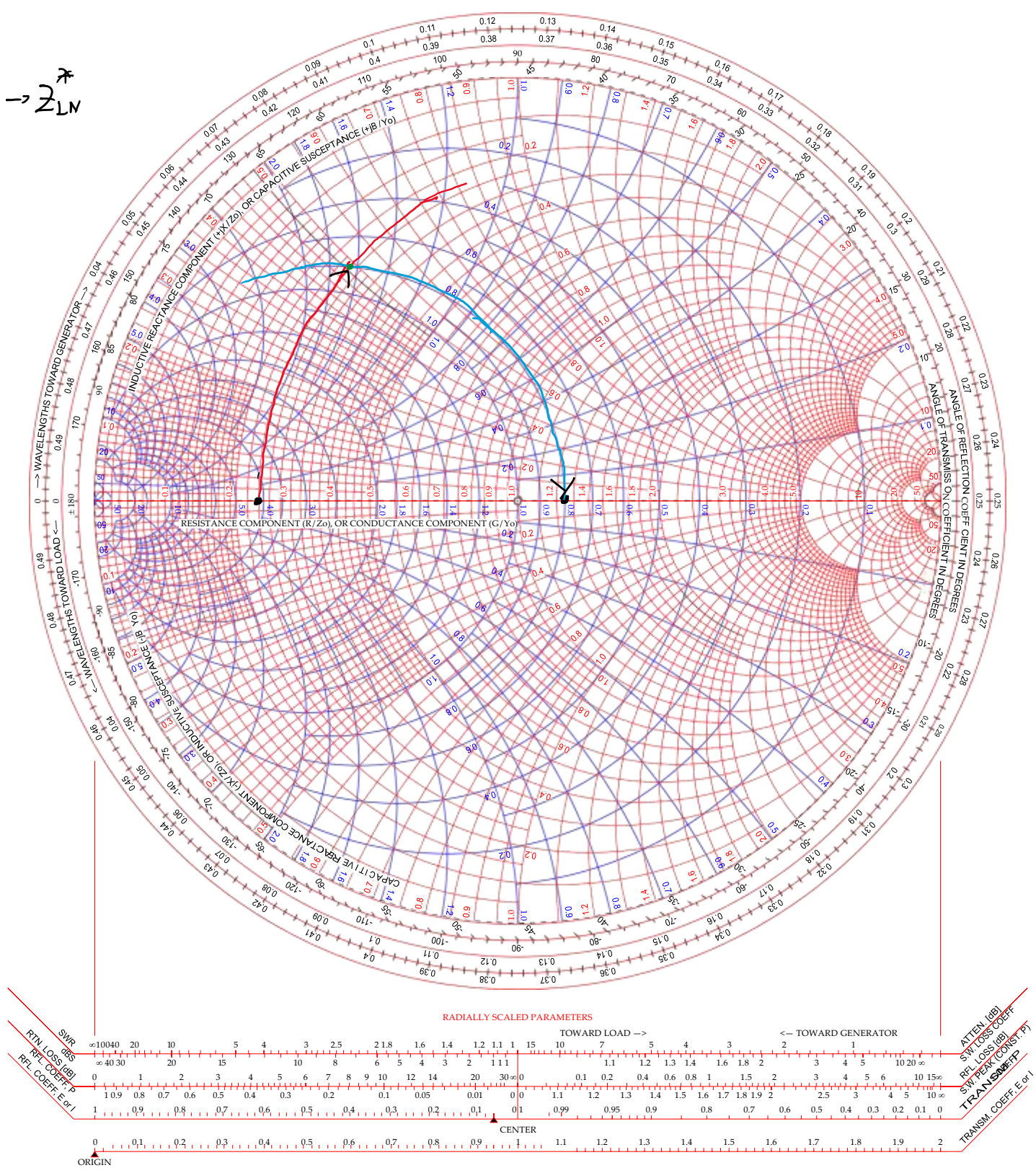


NAME	TITLE	DWG. NO.
SMITH CHART FORM ZY-01-N	COLOR BY J. COLVIN, UNIVERSITY OF FLORIDA, 1997	DATE

NORMALIZED IMPEDANCE AND ADMITTANCE COORDINATES

$Z_N \rightarrow Z_{LN}$



Impedansi  $\rightarrow Z, X$

Admittansi / Susceptansi  $= Y = \frac{1}{Z}, B = \frac{1}{X}$

$$X_{LN} = 0,5 - 0 = j0,5$$

$$B_{CN} = 0 - (-1,6) = j1,6$$

$$X_L = X_{LN} \cdot 400 = 0,5 \cdot 400 = 200 = 2\pi f L$$

$$B_C = \frac{B_{CN}}{N} = \frac{1,6}{400} = 2\pi f C$$

$$\frac{1}{X_C} = \frac{1,6}{400} \rightarrow 2\pi f C = \frac{1,6}{400}$$

$$\frac{1}{\frac{1}{2\pi f C}} = \frac{1,6}{400}$$

$$B_{L1N} = -0,5 - (0,2) = -0,7$$


$$X_{C1N} = -0,5 - (1,2) = -1,7$$

$$B_{L1} = \frac{B_{L1N}}{N} = \frac{-0,7}{400} = - \frac{1}{2\pi f L_1}$$

$$L_1 = \frac{400}{2\pi f \cdot 0,7}$$

$$X_{C1} = X_{C1N} \cdot N = -1,7 \cdot 400 = -2\pi f C$$

$$C_1 = \frac{170}{2\pi f}$$

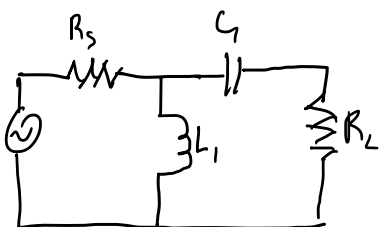

$$B_{C2N} = 0,5 - 0,2 = 0,3$$

$$X_{L2N} = -0,5 - (-1,2) = 0,7$$

$$B_{C2} = \frac{B_{C2N}}{N} = \frac{0,3}{400} = 2\pi f C$$

$$C = \frac{0,3}{400 \cdot 2\pi f}$$

$$X_{L2} = X_{L2N} \cdot N = 0,7 \cdot 400 = 2\pi f L$$

$$L = \frac{70}{2\pi f}$$

