



Carilah

- a. I_B
- b. I_C

$$\beta = 50$$

$$V_{CC} = 35V$$

$$I_E = I_C + I_B$$

$$I_C = \beta I_B$$

$$V_B = V_{CC} = 35V$$

$$R_E = R_3 = 1k$$

$$I_B = \frac{V_{CC} - 0,7}{R_1 + (\beta + 1)R_E} = \frac{35 - 0,7}{450k + (50 + 1)1k} = \frac{34,3}{601k} = 5,7 \times 10^{-5} A$$

$$= 57 \times 10^{-6} A$$

$$= 57 \mu A$$

$$I_C = \beta I_B = 50 \cdot 57 \mu A = 2850 \mu A = 2,85 mA$$