

M. Hasyim Abdillah P. (1101191095)


$$A = 10 \text{ Volt}$$

$$L = 3,96 \times 10^{-9} \text{ Henry} = 3,96 \text{ nH}$$

$$C = 0,64 \times 10^{-9} \text{ Farad} = 0,64 \text{ nF}$$

$$R_s = 100 \Omega$$

$$R_b = 75 \Omega$$

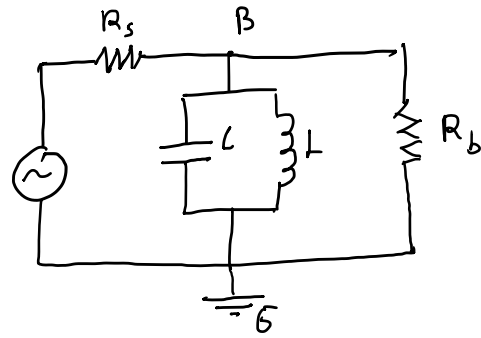

1. Daya pada frekuensi resonansi (99,973 MHz) :

$$P_{R_b} = \left(\left| \frac{Z_{BG}}{Z_{BG} + R_s} \right| A \right)^2 \cdot \frac{1}{2 R_b} = \left(\frac{R_b}{R_b + R_s} A \right)^2 \cdot \frac{1}{2 R_b} = \frac{A^2 \cdot R_b}{2 (R_b + R_s)^2}$$

$$P_{R_b} = \frac{10^2 \cdot 75}{2 (75 + 100)^2} = 0,122 \text{ W}$$

2. Daya pada beban mencapai maksimum (P_{\max}) pada frekuensi berapa ?

$$P = V_{\text{rms}} \cdot I_{\text{rms}} = I_{\text{rms}}^2 \cdot R \rightarrow P_{R_b} = I_{\text{rms}}^2 \cdot R_b$$

Agar P_{R_b} mencapai maksimum maka nilai I_{rms} yang melewati R_b juga harus max.

Agar I_{rms} maksimum maka $Z_{LC} \approx \infty$

$$Z_{LC} = j \frac{\frac{L}{C}}{\frac{1}{\omega C} - \omega L} \approx \infty$$

$$\therefore \frac{1}{\omega C} = \omega L \rightarrow \text{Frekuensi Resonansi} = 99,973 \text{ MHz}$$

3. Bila R_b diganti dengan sebuah lampu dengan besar resistansi 75Ω , pada frekuensi berapa lampu menyala paling terang ?

\therefore Pada frekuensi resonansi (99,973 MHz) karena pada saat itu daya yang diserap oleh beban (lampu) mencapai maksimum.

4. Daya pada beban pada frekuensi 105 MHz ?

$$Z_{LC} = j \frac{\frac{L}{C}}{\frac{1}{\omega C} - \omega L} = j \frac{\frac{3,96 \text{ nH}}{0,64 \text{ nF}}}{\frac{1}{2\pi f \cdot 0,64 \text{ nF}} - 2\pi f \cdot 3,96 \text{ nH}} \quad ; f = 105 \times 10^6 \text{ Hz}$$

$$Z_{LC} = j \frac{6,19}{2,37 - 2,61}$$

$$Z_{LC} = -j 25,79 \rightarrow \text{Asumsikan } x = -25,79$$

$$Z_{BG} = \frac{x^2 R_b}{R_b^2 + x^2} + j \frac{x \cdot R_b^2}{R_b^2 + x^2}$$

$$Z_{BG} = \frac{(-25,79)^2 \cdot 75}{75^2 + (-25,79)^2} + j \frac{(-25,79) \cdot 75^2}{75^2 + (-25,79)^2}$$

$$Z_{BG} = 7,93 - j 23,06$$

$$V_{Rb} = \left| \frac{Z_{BG}}{Z_{BG} + R_s} \right| \cdot A = \left| \frac{7,93 - j 23,06}{7,93 - j 23,06 + 100} \right| \cdot 10$$

$$V_{Rb} = \left| \frac{7,93 - j 23,06}{107,93 - j 23,06} \right| \cdot 10$$

$$V_{Rb} = \left| \frac{7,93 - j 23,06}{107,93 - j 23,06} \times \frac{107,93 + j 23,06}{107,93 + j 23,06} \right| \cdot 10$$

$$V_{Rb} = \left| \frac{1387,65 - j 2306}{12180,65} \right| \cdot 10$$

$$V_{Rb} = |0,114 - j 0,189| \cdot 10$$

$$V_{Rb} = 0,22 \cdot 10$$

$$V_{Rb} = 2,2 \text{ Volt}$$

$$P_{Rb} = \frac{V_{Rb}^2}{2 R_b} = \frac{2,2^2}{2 \cdot 75} = 0,032267 \text{ Watt}$$