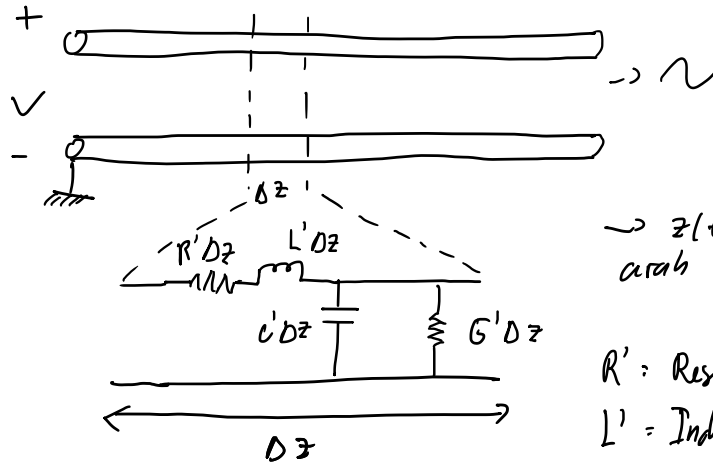


## Saluran Transmisi

### Sumber



$\rightarrow z(t)$   
arah rambat gelombang

$R'$  : Resistansi / panjang ( $\Omega/m$ )

$L'$  : Induktansi / panjang ( $H/m$ )

$C'$  : Kapasitansi / panjang ( $F/m$ )

### Konstanta Primer:

$R', G', L', C' \rightarrow$  bergantung bahan ( $\epsilon_r, \mu_r, \sigma$ ), frekuensi, dimensi fisik

### Konstanta sekunder:

$\gamma$  : konstanta propagasi

$$\gamma = \sqrt{(R' + j\omega L')(G' + j\omega C')}$$

$$= \alpha' + j\beta'$$

$\alpha'$  : konstanta redaman (Nepers/m)

$\beta'$  : Konstanta fasa (rad/m)

2 Fenomena  $\rightarrow$  \* Atenuasi (redaman) :  $R'$  &  $G'$

$R' \approx$  redaman pada konduktansi

$G \approx$  redaman pada dielektrik

\* Pergeseran fasa (delay) :  $C'$  &  $L'$

Gel. Datar Serbasama

Saluran Transmisi

$$\sigma \text{ (V/m, S/m)}$$

$$\epsilon_r$$

$$\mu_r$$

---

$$G' \text{ (V/m)}$$

$$C' \text{ (F/m)}$$

$$L' \text{ (H/m)}$$

$$R' \text{ (}\Omega\text{/m)}$$

$$\gamma = \sqrt{j\omega\mu_r\mu_0(\sigma + j\omega\epsilon_r\epsilon_0)}$$

$$\gamma = \sqrt{(R' + j\omega L')(G' + j\omega C')}$$

$$\eta = \sqrt{\frac{j\omega\mu_r\mu_0}{\sigma + j\omega\epsilon_r\epsilon_0}}$$

$Z_0$ : Impedansi karakteristik

$$Z_0 = \sqrt{\frac{R' + j\omega L'}{G' + j\omega C'}} \quad \Omega$$

$$\begin{aligned} \vec{E}(z) &= E_0 e^{-\gamma z} \hat{a}_x \\ &= E_0 e^{-\alpha z} e^{-j\beta z} \hat{a}_x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V(z) &= V_0 e^{-\gamma z} \\ &= V_0 e^{-\alpha' z} e^{-j\beta' z} \end{aligned}$$

$$\vec{E}(z,t) = E_0 e^{-\alpha z} \cos(\omega t - \beta z) \hat{a}_x$$

$$V(z,t) = V_0 e^{-\alpha' z} \cos(\omega t - \beta' z)$$

$$\begin{aligned} H(t) &= \frac{E_0}{\eta} e^{-\gamma z} \hat{a}_y \\ &= \frac{E_0}{\eta} e^{-\alpha z} e^{-j\beta z} \hat{a}_y \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I(z) &= \frac{V_0}{Z_0} e^{-\gamma z} \\ &= \frac{V_0}{Z_0} e^{-\alpha' z} e^{-j\beta' z} \end{aligned}$$

$$H(z,t) = \frac{E_0}{\eta} e^{-\alpha z} \cos(\omega t - \beta z) \hat{a}_y$$

$$I(z,t) = \frac{V_0}{Z_0} e^{-\alpha' z} \cos(\omega t - \beta' z)$$

\* Lossless line (Tanpa redaman)

$$\left. \begin{array}{l} R' = 0 \\ G' = 0 \end{array} \right\} \gamma = j\beta' \rightarrow \beta' = \omega \sqrt{L'C'} = 2\pi f \sqrt{L'C'}$$

\* Lossless line

$$R' \ll j\omega L'$$

$$G' \ll j\omega C'$$

\* Distortionless



Tanpa distorsi





Distorsi

$$\omega L' \ll R'$$

$$\omega C' \ll G'$$

Schematic diagram

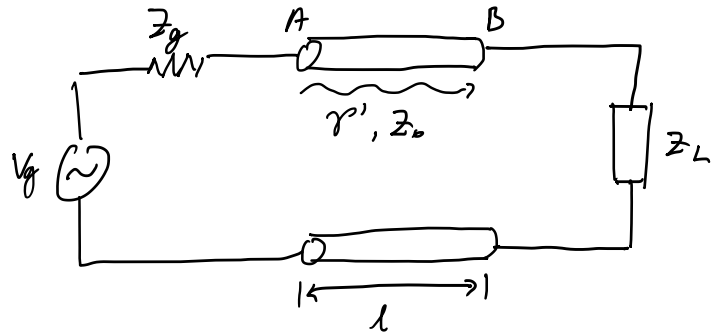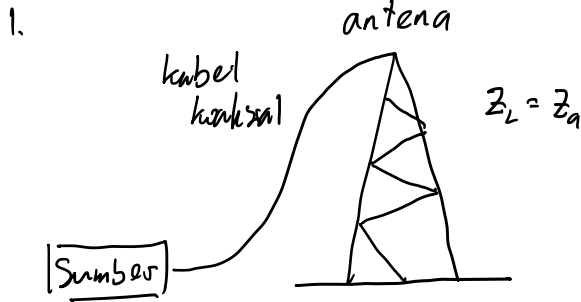

$V_g$  : Tegangan generator

$Z_g$  : Impedansi generator

$$Z_L = Z_0 \text{ (match)}$$

$$\frac{V(z_1)}{I(z_1)} = \frac{V(z_2)}{I(z_2)} = \frac{V(z_n)}{I(z_n)} = Z_0$$

$$Z_L \neq Z_0$$

$$\Gamma_L = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0}$$

$$\Gamma = \frac{\eta_2 - \eta_1}{\eta_2 + \eta_1}$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{Signal datang } (V^+, I^+, P^+) \\ \text{Signal pantul } (V^-, I^-, P^-) \end{array} \right\} \Gamma = \frac{V^-}{V^+} \rightarrow \frac{P^-}{P^+} = \Gamma_L^2$$

$$Z_L = \infty$$

$$\Gamma_L = 1 \rightarrow V^- = V^+$$