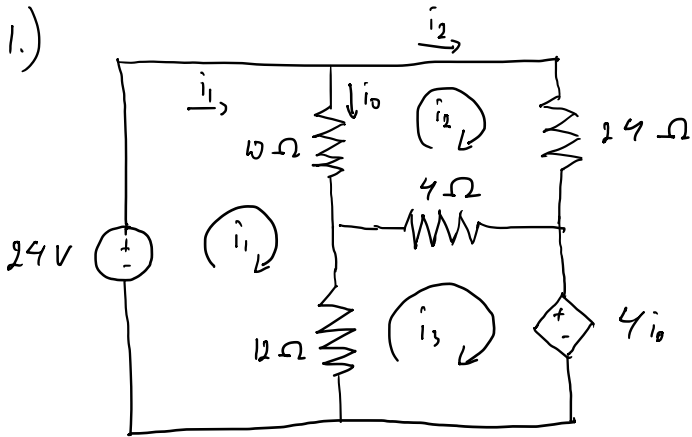


M. Hasyim Abdiilah P.

1101191095 / TT-43-11



* Loop i_1 :

$$-24 + 10(i_1 - i_2) + 12(i_1 - i_3) = 0$$

$$22i_1 - 10i_2 - 12i_3 = 24$$

$$11i_1 - 5i_2 - 6i_3 = 12$$

$$* i_o = i_1 - i_2$$

* Loop i_2 :

$$24i_2 + 4(i_2 - i_3) + 10(i_2 - i_1) = 0$$

$$-10i_1 + 38i_2 - 4i_3 = 0$$

$$-5i_1 + 19i_2 - 2i_3 = 0$$

$$* -5i_1 + 19i_2 - 2i_3 = 0$$

$$-5i_1 + 19i_2 - (i_1 + i_2) = 0$$

$$-6i_1 + 18i_2 = 0$$

$$i_1 = 3i_2$$

$$* 2i_3 = i_1 + i_2$$

$$2i_3 = 4i_2$$

$$i_3 = 2i_2$$

$$* i_o = i_1 - i_2$$

$$i_o = 2,25 - 0,75$$

$$i_o = 1,50 \text{ A}$$

* Loop i_3 :

$$12(i_3 - i_1) + 4(i_3 - i_2) + 4(i_1 - i_2) = 0$$

$$3(i_3 - i_1) + (i_3 - i_2) + (i_1 - i_2) = 0$$

$$-2i_1 - 2i_2 + 4i_3 = 0$$

$$-i_1 - i_2 + 2i_3 = 0$$

$$2i_3 = i_1 + i_2$$

$$* 11i_1 - 5i_2 - 6i_3 = 12$$

$$11(3i_2) - 5i_2 - 6(2i_2) = 12$$


$$16i_2 = 12$$

$$i_2 = 0,75 \text{ A}$$

$$i_1 = 2,25 \text{ A}$$

$$i_3 = 1,50 \text{ A}$$

2.)

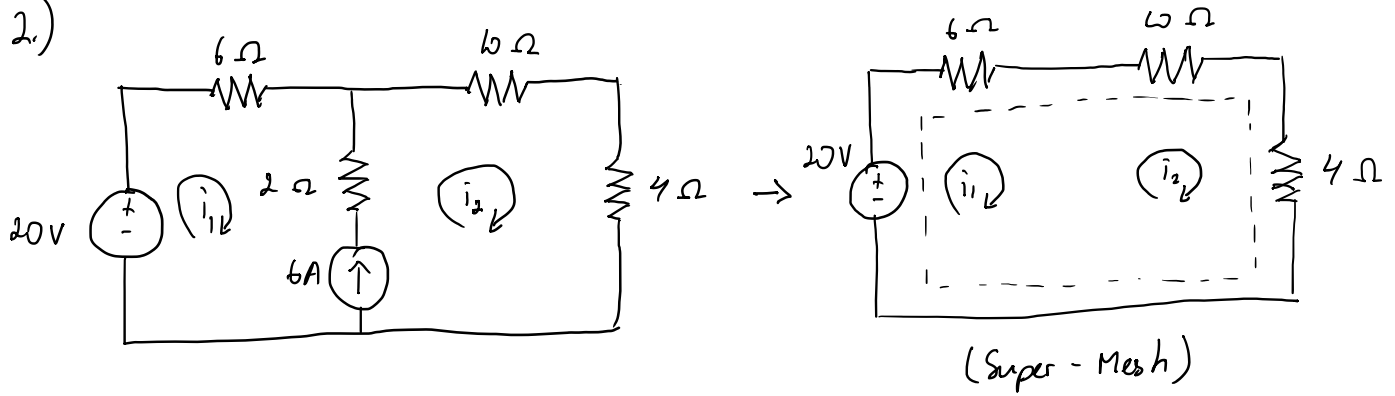

$$* i_2 - i_1 = 6 \text{ A}$$

$$i_2 = i_1 + 6$$

* Loop Supermesh :

$$-20 + 6i_1 + 10i_2 + 4i_2 = 0$$

$$6i_1 + 14(i_1 + 6) = 20$$

$$20i_1 + 84 = 20$$

$$20i_1 = -64$$

$$i_1 = -3,2 \text{ A}$$

$$i_2 = -3,2 + 6$$

$$i_2 = 2,8 \text{ A}$$